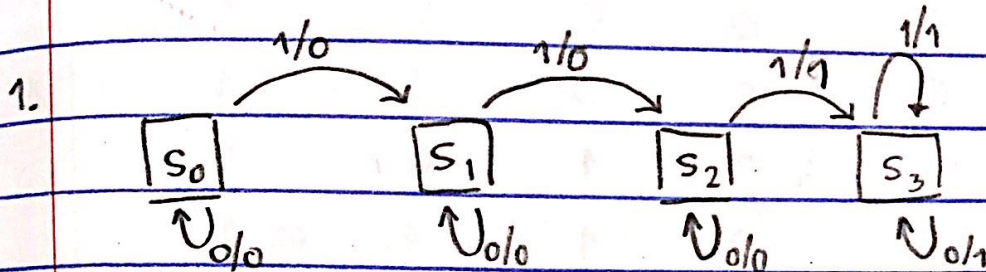


6310545400



Truth table


k-map

CS	In	NS	out	In \backslash $^{CS_1, CS_0}$				NS_1			
				00	01	11	10	00	01	11	10
				0	0	0	1	1	1	1	1
00	0	00	0	1	0	1	1	1	1	1	1
00	1	01	0								
01	0	01	0								
01	1	10	0	0	0	1	1	0	1	1	0
10	0	10	0	1	1	0	1	1	1	1	1
10	1	11	1								
11	0	11	1								
11	1	11	1	0	0	0	1	0	1	1	0
				1	0	0	1	1	1	1	1

$$\min N_{S_1} \rightarrow CS_1 + CS_0 I_n$$

$$\min N_{S_0} \rightarrow CS_0 \bar{I}_n + CS_1 I_n$$
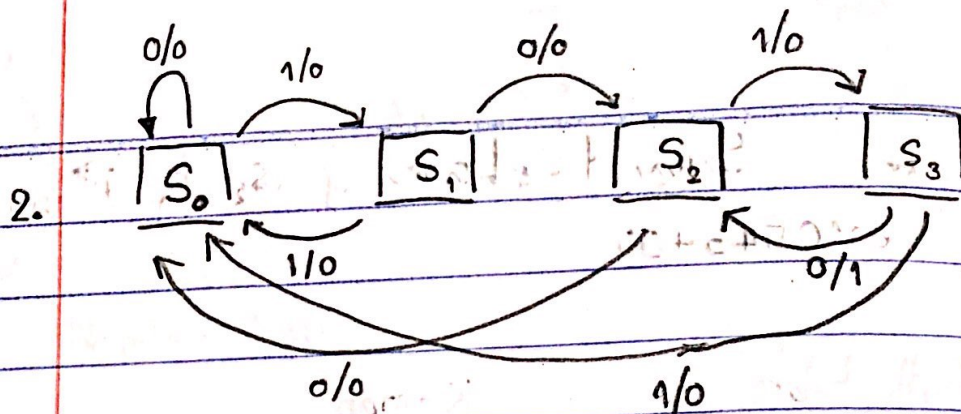
$$\min out \rightarrow CS_1 CS_0 + CS_1 I_n$$



Truth table


K-map

CS	In	Ns	out	$I_n \backslash \begin{matrix} C_{s1} & C_{s0} \end{matrix}$	00	01	11	10	N_{s1}
				0	0	1	1	0	
00	0	00	0	1	0	0	0	1	
00	1	01	0						N_{s0}
01	0	10	0	$I_n \backslash \begin{matrix} C_{s1} & C_{s0} \end{matrix}$	00	01	11	10	
01	1	00	0	0	0	0	0	0	
10	0	00	0	1	1	0	0	1	
10	1	11	0						out
11	0	10	1	$I_n \backslash \begin{matrix} C_{s1} & C_{s0} \end{matrix}$	00	01	11	10	
11	1	00	0	0	0	0	1	0	
				1	0	0	0	0	

$$N_{s1} \text{ min} = \bar{I}_n C_{s0} + C_{s1} \bar{C}_{s0} I_n$$

$$N_{s0} \text{ min} = \bar{C}_{s0} I_n$$
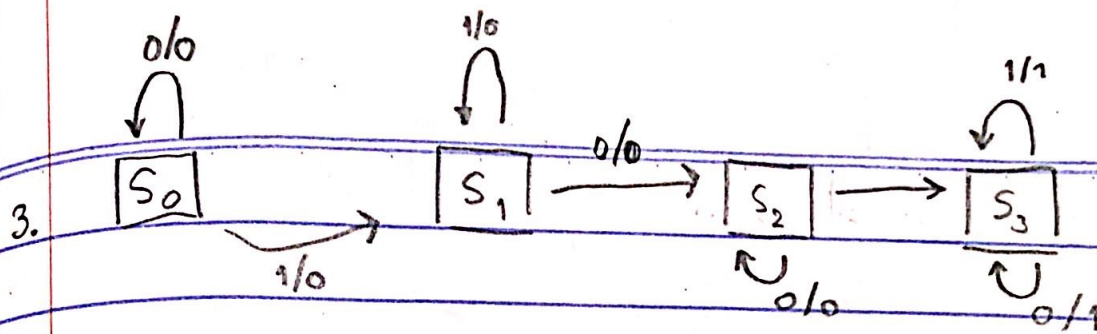
$$\text{out min} = C_{s1} C_{s0} \bar{I}_n$$



Truth table

K-map

CS	In	Ns	Out	$In \backslash \begin{matrix} CS_1, CS_0 \\ 00 & 01 & 11 & 10 \end{matrix}$
00	0	00	0	0
00	1	01	0	1
01	0	10	0	0
01	1	01	0	0
10	0	10	0	1
10	1	11	1	1
11	0	11	1	0
11	1	11	1	1

$$Out \rightarrow CS_1 CS_0 + CS_1 In$$

$$N_{s1} \rightarrow C\bar{S}_1 CS_0 + CS_1$$

$$N_{s0} \rightarrow In + CS_1 CS_0$$